



Universidade Federal de Roraima
Departamento de Ciência da Computação
Arquitetura e Organização de Computadores



Atividade – Aula 18/03

ALUNO(A): _____

ATENÇÃO: Vale ressaltar que esta atividade será utilizada como critério para a contabilização de sua frequência de aula.

PRAZO DE ENTREGA: 22/03/2021

[Questão – 01] Implemente os componentes abaixo usando a linguagem VHDL, para cada componente apresente os testes do componente, apresentando o resultado dos pinos de entrada e saída.

[COMPONENTE 01]. Multiplexador de quatro opções de entrada.

[COMPONENTE 02]. Porta lógica XOR.

[COMPONENTE 03]. Somador de 16 bits.

[COMPONENTE 04]. Extensor de sinal de 8 bits para 16 bits.

[COMPONENTE 05]. Contador Síncrono.

