


Atividade – Aula 11/03

ALUNO(A): _____

ATENÇÃO: Vale ressaltar que esta atividade será utilizada como critério para a contabilização de sua frequência de aula.

PRAZO DE ENTREGA: 15/03/2021

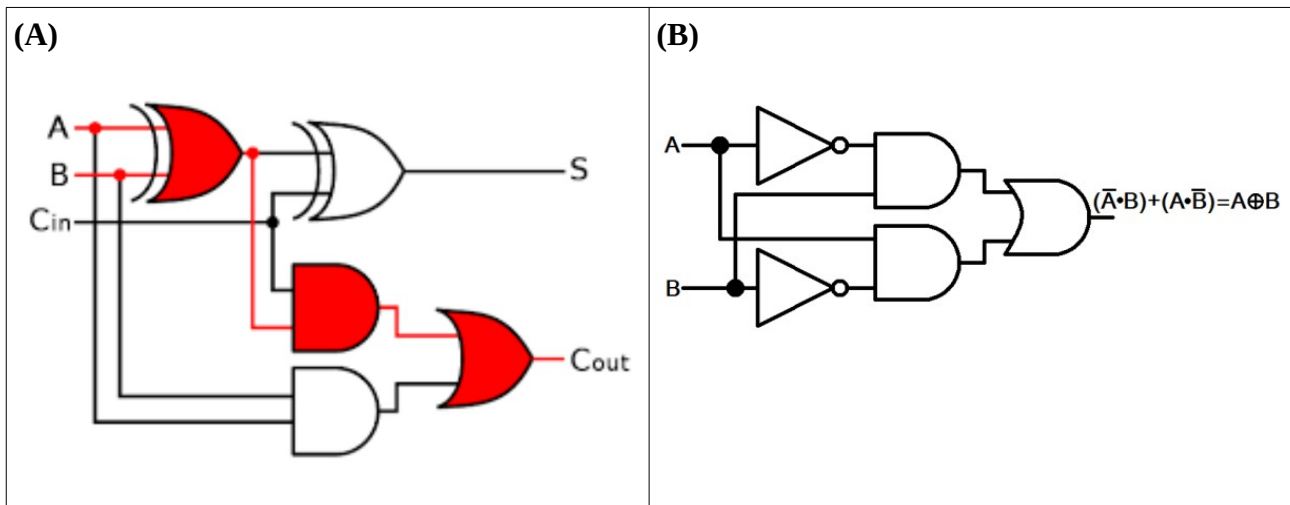[Questão – 01] Apresenta a tabela verdade para circuito A e B abaixo:



[Questão – 02] Utilizando o algoritmo de Booth, apresente o resultado de cada passo (conforme tabela no slide) para multiplicação de 0100 x 0010 = ?

