



**UFRR**

**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR SPLIT**

**ALUNOS:**

**João Paulo Ramos Ribeiro Nascimento - 2018022315**

**Karen Giovanna Furtado Melo - 2018022217**

**Maio de 2021  
Boa Vista/Roraima**



**UFRR**

**PODER EXECUTIVO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

**ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES**

**RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR SPLIT**

**Maio de 2021  
Boa Vista/Roraima**

## **Resumo**

Este trabalho aborda a elaboração e implementação do processador uniclo de 8 bits denominado Split baseado na arquitetura do processador MIPS. Programado na linguagem VHDL (VHSIC Hardware Description) que é amplamente utilizada para design de circuitos digitais em CPLDs, FPGAs e ASICs e tendo sua implementação feita no programa Quartus Prime Lite, o processador conta com cinco unidades funcionais, tais quais Program Counter, Memória de Instruções (também conhecida como memória ROM), Banco de Registradores, Unidade Lógica Aritmética e Memória de Dados. Em vista disso, durante a utilização destes componentes o processador Split tem capacidade de executar 9 instruções, algumas delas são instruções de comparação (Branch If Equal, Branch If Not Equal), salto incondicional (Jump) e instruções aritméticas (Adição, Subtração, Multiplicação). Os testes de componentes foram feitos utilizando o simulador ModelSim Altera através das Waveform, demonstrando o funcionamento de todas as entradas e saídas de cada componente.

Palavras-chave: MIPS, Instruções, Quartus Prime Lite, Processador, Unidade Funcional

## **Conteúdo**

1. Especificação	7
1.1 Plataforma de desenvolvimento	7
1.2 Conjunto de instruções	7
1.2.1 Tipo de Instruções	8
1.3 Descrição do Hardware	9
1.3.1 Program Counter (PC)	9
1.3.2 Somador (ADD)	10
1.3.3 Memória de Instruções	10
1.3.4 Extensor de Sinal	11
1.3.4.1 Extensor de Sinal 2 bits para 8 bits	11
1.3.4.2 Extensor de Sinal 4 bits para 8 bits	12
1.3.5 Divisor de Instruções	12
1.3.6 Unidade de Controle	13
1.3.7 Banco de Registradores	14
1.3.8 Unidade Lógica Aritmética (ULA)	15
1.3.9 Multiplexadores	16
1.3.9.1 Multiplexador ula_src	16
1.3.9.2 Multiplexador Branch AND	17
1.3.9.3 Multiplexador Jump	18
1.3.10 AND	18
1.3.11 Memória de Dados	19
1.4 Datapath	21
2. Simulação e Testes	22
2.1 Algoritmo um	22
2.2 Algoritmo dois	24
3. Considerações finais	26

## Lista de Figuras

FIGURA 1 - ESPECIFICAÇÕES NO QUARTUS	7
FIGURA 2 - BLOCO SIMBÓLICO DO PROGRAM COUNTER GERADO PELO QUARTUS	10
FIGURA 3 - BLOCO SIMBÓLICO DO SOMADOR(ADD) GERADO PELO QUARTUS	10
FIGURA 4 - BLOCO SIMBÓLICO DO MEMÓRIA DE INSTRUÇÕES GERADO PELO QUARTUS	11
FIGURA 5 - BLOCO SIMBÓLICO DO EXTENSOR DE SINAL DE 2 8 BITS GERADO PELO QUARTUS	11
FIGURA 6 - BLOCO SIMBÓLICO DO EXTENSOR DE SINAL DE 4 8 BITS GERADO PELO QUARTUS	12
FIGURA 7 - BLOCO SIMBÓLICO DO UNIDADE DE CONTROLE GERADO PELO QUARTUS	14
FIGURA 8 - BLOCO SIMBÓLICO DO BANCO DE REGISTRADORES GERADO PELO QUARTUS	15
FIGURA 9 - BLOCO SIMBÓLICO DO UNIDADE LÓGICA ARITMÉTICA GERADO PELO QUARTUS	16
FIGURA 10 - BLOCO SIMBÓLICO DO MULTIPLEXADOR ULA_SRC GERADO PELO QUARTUS	17
FIGURA 11 - BLOCO SIMBÓLICO DO MULTIPLEXADOR BRANCH AND GERADO PELO QUARTUS	17
FIGURA 12 - BLOCO SIMBÓLICO DO MULTIPLEXADOR JUMP GERADO PELO QUARTUS	18
FIGURA 13 - BLOCO SIMBÓLICO DO AND GERADO PELO QUARTUS	18
FIGURA 14 - BLOCO SIMBÓLICO DO MEMÓRIA DE DADOS GERADO PELO QUARTUS	20
FIGURA 15 - DATAPATH GERADO PELO QUARTUS	21
FIGURA 16 - RESULTADO DO ALGORITMO UM NA WAVEFORM.	23
FIGURA 17 - RESULTADO DO ALGORITMO UM NA WAVEFORM.	23
FIGURA 18 - RESULTADO DO ALGORITMO UM NA WAVEFORM.	24
FIGURA 19 - RESULTADO DO ALGORITMO DOIS NA WAVEFORM.	25
FIGURA 20 - RESULTADO DO ALGORITMO DOIS NA WAVEFORM.	25

## **Lista de Tabelas**

TABELA 1 – LISTA DE OPERAÇÕES DO TIPO R UTILIZADAS PELO PROCESSADOR SPLIT.	8
TABELA 2 - LISTA DE OPERAÇÕES DO TIPO I UTILIZADAS PELO PROCESSADOR SPLIT.	8
TABELA 3 - LISTA DE OPERAÇÕES DO TIPO J UTILIZADAS PELO PROCESSADOR SPLIT.	8
TABELA 4 - LISTA DE OPCODES UTILIZADAS PELO PROCESSADOR SPLIT.	9
TABELA 5 - DETALHES DAS FLAGS DE CONTROLE DO PROCESSADOR.	13
TABELA 6 - CÓDIGO UM PARA DEMONSTRAÇÃO DE INSTRUÇÕES DO PROCESSADOR SPLIT.	22
TABELA 7 - CÓDIGO DOIS PARA DEMONSTRAÇÃO DE INSTRUÇÕES DO PROCESSADOR SPLIT.	24

# 1 Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador Split, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

## 1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador Split foi utilizado a IDE Visual Studio Code que é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft. Ele inclui suporte para depuração, controle Git incorporado, realce de sintaxe, complementação inteligente de código, snippets e refatoração de código.

Flow Status	Successful - Mon May 10 17:19:44 2021
Quartus Prime Version	20.1.1 Build 720 11/11/2020 SJ Lite Edition
Revision Name	split
Top-level Entity Name	split
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	N/A
Total registers	80
Total pins	49
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0
Total DSP Blocks	1
Total HSSI RX PCSs	0
Total HSSI PMA RX Deserializers	0
Total HSSI TX PCSs	0
Total HSSI PMA TX Serializers	0
Total PLLs	0
Total DLLs	0

**Figura 1 - Especificações no Quartus**

Para a implementação do processador Split também foi utilizado a IDE: Quartus Prime Lite, versão 20.1 e o simulador ModelSim Altera.

## 1.2 Conjunto de instruções

O processador Split possui quatro registradores: S0, S1, S2, S3. Assim como três formatos de instruções de 8 bits cada, Instruções do tipo R, I e J, seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

Opcode: a operação básica a ser executada pelo processador, tradicionalmente chamado de código de operação;

Reg1: o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;

Reg2: o registrador contendo o segundo operando fonte;

### 1.2.1 Tipo de Instruções:

- Tipo R: este formato aborda as instruções baseadas em operações aritméticas e lógicas, soma, subtração, multiplicação.
- Tipo I: este formato aborda as instruções baseadas em operações com valores imediatos, desvios condicionais e operações relacionadas à memória, BEQ, BNE, Load e Store.
- Tipo J: este formato aborda as instruções de desvios incondicionais, exemplo o Jump.

Operações do Tipo R		
Opcode	Reg1	Reg2
4 bits	2 bits	2 bits
7 - 4	3 - 2	1 - 0

**Tabela 1 - Lista de descrição de operações do tipo R utilizadas pelo processador Split**

Operações do Tipo I		
Opcode	Reg1	Reg2
4 bits	2 bits	2 bits
7 - 4	3 - 2	1 - 0

**Tabela 2 - Lista de descrição de operações do tipo I utilizadas pelo processador Split**

Operações do Tipo J	
Opcode	Endereço
4 bits	4 bits
7 - 4	3 - 0

**Tabela 3 - Lista de descrição de operações do tipo J utilizadas pelo processador Split**

**Visão geral das instruções do Processador Split:**



O número de bits do campo **Opcode** das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total de 16 **Opcodes (0-15)** que são distribuídos entre as instruções, porém, implementamos apenas nove, assim como é apresentado na Tabela 2.

Opcode	Nome	Formato	Breve Descrição	Exemplo
0000	add	R	Soma	add \$s0 \$s1
0001	sub	R	Subtração	sub \$s0 \$s1
0010	mult	R	Multiplicação	mult \$s0 \$s1
0011	lw	I	Load Word	lw \$s0 (memória00)
0100	sw	I	Store Word	sw \$s0 (memória00)
0101	li	I	Load Immediate	li \$s0 1
0110	beq	J	Desvio Condicional	beq endereço
0111	bne	J	Desvio Condicional	bne endereço
1000	J	J	Desvio Incondicional	J endereço(0000)
1001	If	R	Comparação para salto	if \$s0 \$s1 if \$s0 == \$s1

**Tabela 4 - Lista de Opcodes utilizadas pelo processador Split**

## 1.3 Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador Split, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

### 1.3.1 Program Counter (PC)

O contador de programa, Program Counter, é um registro de propósito especial usado pelo processador para armazenar o endereço de 8 bits da próxima instrução a ser executada. Ele recebe a entrada de um bit chamado clock que indica se a unidade está ligada ou não e a entrada pc que é uma instrução de 8 bits.

Duas entradas:

- clock\_pc: 1 bit que indica se o componente está ligado ou desligado
- entrada\_pc: indica a instrução a ser executada e possui 8 bits

Uma saída:

- `saida_pc`: sai uma instrução (ou do tipo R ou J ou I) de 8 bits

 


Figura 2 - Componente PC gerado pelo Quartus

### 1.3.2 Somador (ADD)

O componente somador (ou add) será utilizado em conjunto ao Program Counter pois sua única função é adicionar uma unidade de bit à instrução atual permitindo que o PC receba a instrução seguinte da memória.

Uma entrada:

- `saida_pc`: a única entrada do componente somador (add) é a instrução de 8 bits que está no program counter

Uma saída:

- `saida_add`: a única saída do somador é uma instrução de 8 bits, sendo a instrução seguinte da que entrou pelo `saida_pc`

 


Figura 3 - Componente ADD gerado pelo Quartus

### 1.3.3 Memória de Instruções

A memória de instruções fornece dados apenas para leitura e é nela onde fica armazenado o programa que será executado pelo processador. No processador Split, existem duas entradas:

Entradas:

- `clock_mem`: Recebe o sinal com a borda alta para ativar o componente.
- `entrada_mem`: Recebe um endereço de 8 bits do componente PC (Program Counter) que será enviado para a execução.

Uma saída:

- `saida_mem`: Uma saída de 8 bits da instrução que será executada.

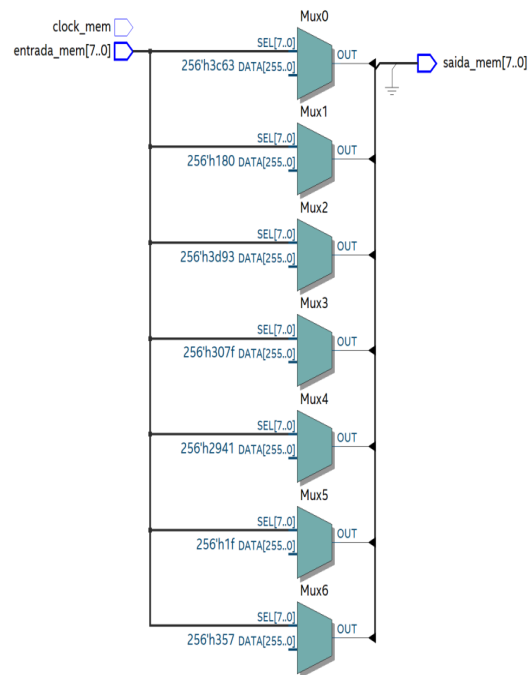



Figura 4 - Componente Memória de Instruções gerado pelo Quartus

### 1.3.4 Extensor de Sinal

O componente Extensor de Sinal, também conhecido como Extensor de Bits, tem como comportamento transformar um valor em outro de largura diferente. Os bits menos significativos serão preenchidos com zero e os bits de mais alta ordem serão os mesmos.

#### 1.3.4.1 Extensor de Sinal 2 bits para 8 bits


Esse componente é utilizado para estender a palavra do segundo registrador da Memória de Instrução de 2 bits para 8 bits. E o seu resultado (palavra de 8 bits) é utilizado para operações na Unidade Lógica Aritmética(ULA) e como endereço na Memória de Dados(RAM).

 

**Figura 5 - Componente Extensor de Sinal de 2 bits para 8 bits gerado pelo Quartus**

#### 1.3.4.2 Extensor de Sinal 4 bits para 8 bits

Esse componente é responsável por estender o OpCode de 4 bits vindo da Memória de Instrução para 8 bits. Seu resultado será utilizado para saltos condicionais e incondicionais.

 


**Figura 6 - Componente Extensor de Sinal de 4 bits para 8 bits gerado pelo Quartus**

#### 1.3.5 Divisor de Instruções

O componente Divisor de Instruções é responsável por dividir os 8 bits recebidos da Memória de Instrução para cinco saídas.

Após o recebimento da instrução, os primeiros 4 bits à esquerda correspondentes ao OpCode da instrução serão direcionados à Unidade de Controle. Os 2 bits correspondentes ao primeiro registrador serão enviados para primeira entrada do Banco de Registradores e para o Extensor de Sinal 4|8. Os dois bits correspondentes ao segundo registrador serão enviados para a segunda entrada do Banco de Registradores e para o Extensor de Sinal 2|8.

 

**Figura 7 - Componente Divisor de Instruções gerado pelo Quartus**

#### 1.3.6 Unidade de Controle

O componente Unidade de Controle tem como objetivo realizar o controle de todos os componentes do processador de acordo com o recebimento de um opcode de 4 bits. A sua entrada (de 4 bits) especifica se a instrução é do

tipo add, sub, mult, lw, sw, li, beq, bne ou J. Para cada instrução, cada flag terá valores específicos. As flags são:

**jump:** se esta flag estiver ativada (ou seja, passando valor 1) e as demais flags de 1 bit estiverem desligadas, vai ocorrer um desvio incondicional.

**branch:** se esta flag estiver ativada (ou seja, passando valor 1) e as demais flags de 1 bit estiverem desligadas, vai ocorrer um desvio condicional.

**M\_read:** é um sinal de 1 bit para decidir se será lido um dado da memória RAM.

**M\_to\_reg:** sinal de 1 bit para decidir se o dado que será escrito no banco de registradores vai ser enviado pela ULA ou pela memória RAM.

**ula\_op:** sinal de 4 bits que será enviado para a ULA decidir qual operação será realizada

**M\_write:** sinal de 1 bit para decidir se será escrito um dado da memória RAM.


**ula\_src:** sinal de 1 bit para decidir se o dado que entrará na ULA vai ser enviado pelo banco de registradores ou pelo extensor de sinal.

**reg\_write:** sinal de 1 bit para decidir se o banco de registradores vai escrever um dado na posição do registrador de destino.

Abaixo segue a tabela, onde é feita a associação entre os opcodes e as flags de controle:

Comando	Jump	Branch	M_read	M_to_reg	Ula_op	M_write	Ula_src	Reg_write
add	0	0	0	0	0000	0	0	1
sub	0	0	0	0	0001	0	0	1
mult	0	0	0	0	0010	0	0	1
lw	0	0	1	1	0011	0	0	1
sw	0	0	0	0	0100	1	0	0
li	0	0	0	0	0101	0	1	1
beq	0	1	0	0	0110	0	0	0
bne	0	1	0	0	0111	0	0	0
J	1	0	0	0	1000	0	0	0

Tabela 5 - Detalhes das flags de controle do processador.

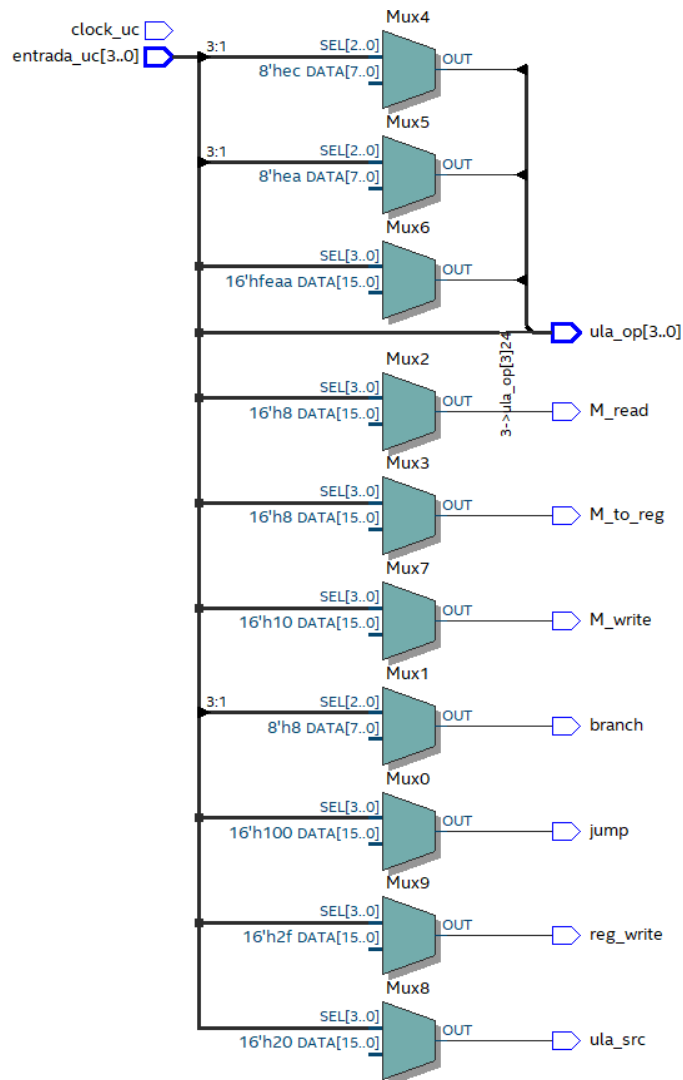

**Figura 7 - Componente Unidade de Controle gerado pelo Quartus**

### 1.3.7 Banco de Registradores

A unidade funcional Banco de Registradores é um componente composto por um conjunto de registradores que podem ser acessados de forma organizada. O Banco de Registradores do Split é composto por quatro registradores \$S0, \$S1, \$S2 e \$S3 de 2 bits cada, organizados em uma estrutura com três portas de acesso.


O componente Banco de Registradores recebe como entrada quatro valores:

- entrada\_reg1 – recebe 2 bits para o endereço do primeiro registrador;
- entrada\_reg2 - recebe 2 bits para o endereço do segundo registrador;
- entrada\_escrita\_dados – dado de 8 bits vindo da memória RAM que será escrito no registrador de destino.

- reg\_write - identificador de resultado da flag reg\_write de 1 bit. Recebe o valor 1 se a flag estiver ativada e 0 se estiver desativada.

O Banco de Registradores também possui duas saídas:

- saida\_dado\_lido1 - resulta em uma saída de 8 bits do valor armazenado no entrada\_reg1
- saida\_dado\_lido2 - resulta em uma saída de 8 bits do valor armazenado no entrada\_reg2

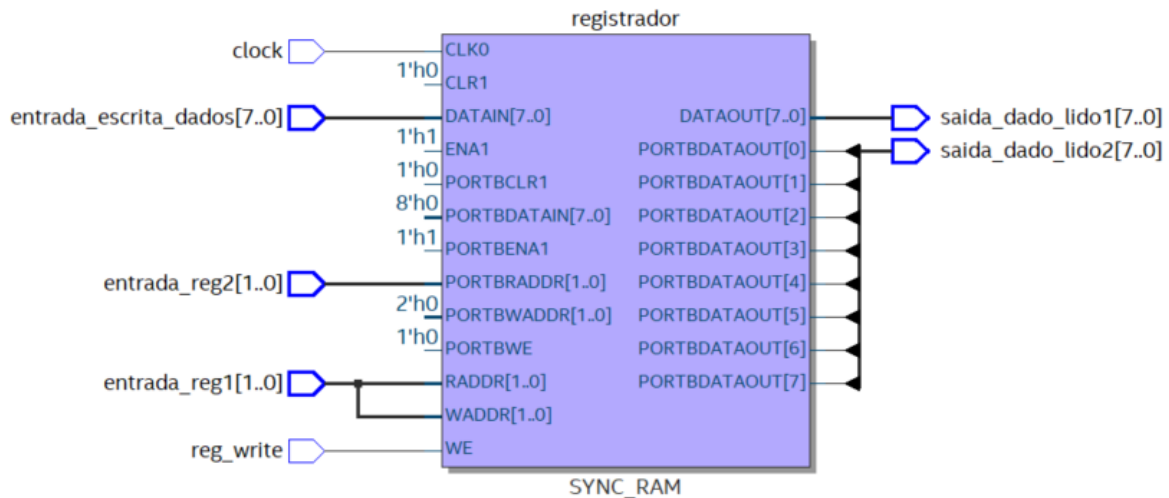

**Figura 8 - Bloco simbólico do componente Banco de Registradores gerado pelo Quartus**

### 1.3.8 Unidade Lógica Aritmética (ULA)


O componente ULA (Unidade Lógica Aritmética) tem como objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: soma, subtração e multiplicação. Adicionalmente a ULA efetua operações de comparação de valor para realizar desvio condicional.

O componente ULA recebe como entrada quatro valores:

- clock\_ula: valor de 1 bit que indica se a unidade funcional está ligado(1) ou desligado (0).
- a entrada\_dado\_lido1 e entrada\_dado\_lido2 que irão receber os dois dados de 8 bits para realizar as operações, e
- entrada\_ula\_op que recebe o código da operação que será executada.

A ULA também possui duas saídas, sendo o

- resultado\_ula: por onde saíra o resultado da operação que foi executado, e zero, que indica se será executado um desvio condicional.

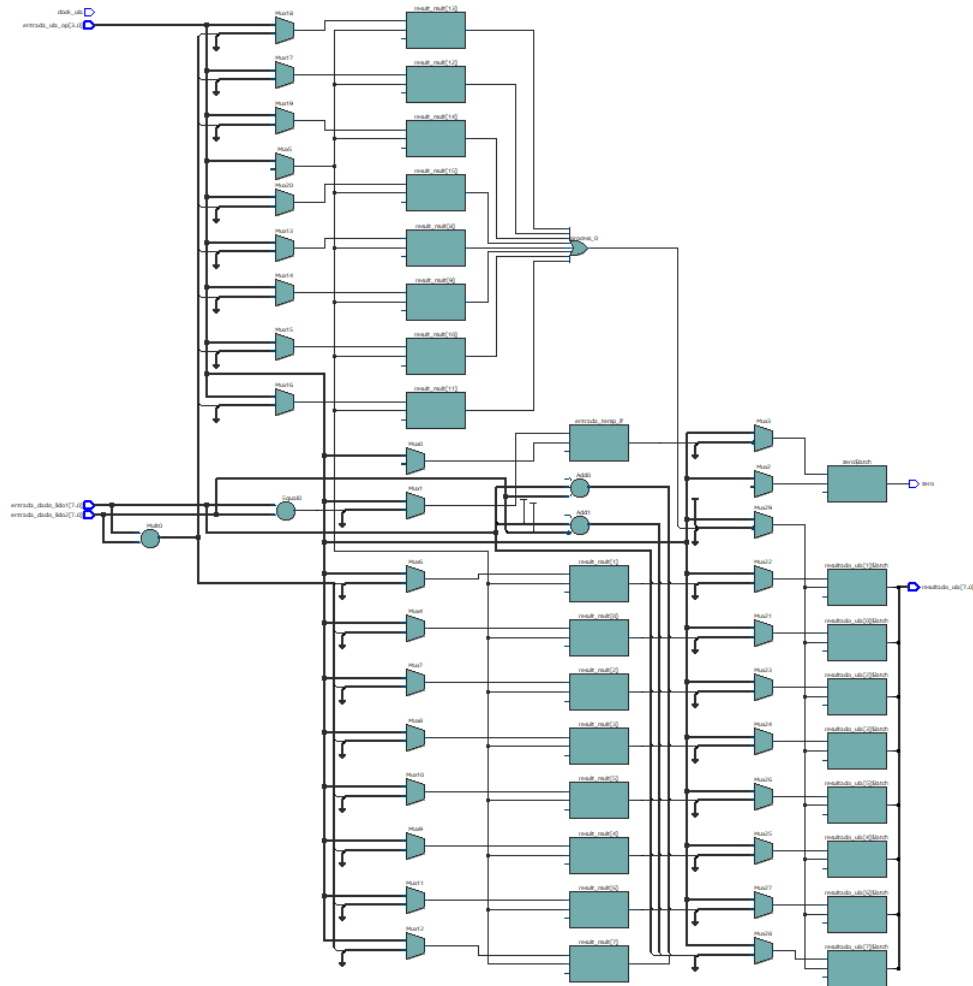

**Figura 9 - Bloco simbólico do componente Unidade Lógica Aritmética gerado pelo Quartus**

## 1.3.9 Multiplexadores

### 1.3.9.1 Multiplexador ula\_src

Com este componente é possível selecionar qual entrada vai ser conectada à saída, como um interruptor. A partir do valor da flag ula\_src (interruptor) o multiplexador definirá qual entrada será conectada à saída.

Duas entradas:


- ula\_src: sinal para decidir se o dado que entrará na ULA vai ser enviado pelo banco de registradores (0) ou pelo extensor de sinal(1) de um bit.
- dado\_lido2: 8 bits



- `saida_extensor`: 8 bits

Uma saída:

- `saida_mux_ula_src`: 8 bits

 

**Figura 10 - Bloco simbólico do componente Multiplexador `ula_src` gerado pelo Quartus**

### 1.3.9.2 Multiplexador Branch and


Com este componente é possível selecionar qual entrada vai ser conectada à saída, como um interruptor. A partir do valor da flag `resultado_and` (interruptor) o multiplexador definirá qual entrada será conectada à saída.

Entradas:

- `resultado_and`: 1 bit
- `resultado_extensor_2_8`: 8 bits
- `resultado_add`: 8 bits

Saídas:

- `saida_mux_branch_and`: 8 bits

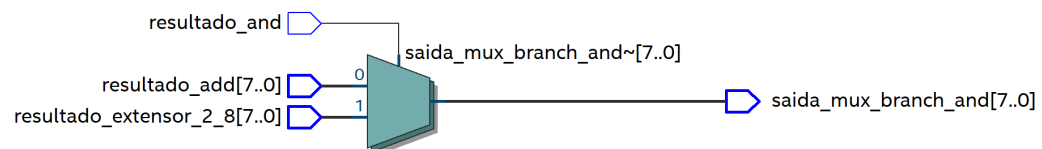

**Figura 11 - Bloco simbólico do componente Multiplexador Branch AND gerado pelo Quartus**

### 1.3.9.3 Multiplexador jump


Com este componente é possível selecionar qual entrada vai ser conectada à saída, como um interruptor. A partir do valor da flag jump(interruptor) o multiplexador definirá qual entrada será conectada à saída.

Entradas:

- flag\_jump: 1 bit
- resultado\_extensor\_2\_8: 8 bits
- resultado\_mux\_branch\_and: 8 bits

Saídas:

- saida\_mux\_jump: 1 bit

 

**Figura 12 - Bloco simbólico do componente Multiplexador Jump gerado pelo Quartus**

### 1.3.10 AND


O bloco lógico AND assume 1 quando todas as duas entradas forem 1 e assume 0 nos demais casos.

Duas entradas:

- entrada\_and\_1: a primeira entrada do componente AND diz respeito à flag Branch vinda da unidade de controle e possui 1 bit, se o valor fornecido for 1 significa que a flag de desvio condicional está ativa
- entrada\_and\_2: a segunda entrada do componente AND possui 1 bit e recebe 1 caso a flag Zero que significa desvio condicional vinda da ULA esteja ativada e 0 caso esteja inativa

Uma saída:

 - saida\_and: caso ambas as flags de desvio condicional estiverem ativas, saíra 1 bit no valor 1, o que significa que será feita uma instrução de desvio



### 1.3.11 Memória de dados


A memória RAM é responsável por armazenar temporariamente os dados que são usados durante a execução das instruções

A memória de dados recebe seis entradas:

- clock\_mem\_dados: que ativa representa a energia do componente, tem valor 1 se o processador está ligado 0 se desligado.
- M\_read: recebe 1 bit da flag vinda da unidade de controle informando se será lido algum dado da Memória De Dados - RAM (caso o valor da entrada seja 1) ou não (caso o valor da entrada seja zero)
- M\_write: recebe 1 bit da flag vinda Unidade De Controle para saber se vai armazenar dados na Memória de Dados - RAM
- entrada\_endereco: recebe 8 bits da posição da memória RAM onde o dado deve ser escrito ou lido
- escrita\_dados: recebe o dado de 8 bits que será armazenado temporariamente na RAM

E uma saída:

- dado\_lido: onde sai um dado de 8 bits da posição que foi recebida no endereço, se a M\_read estiver setada em 1.

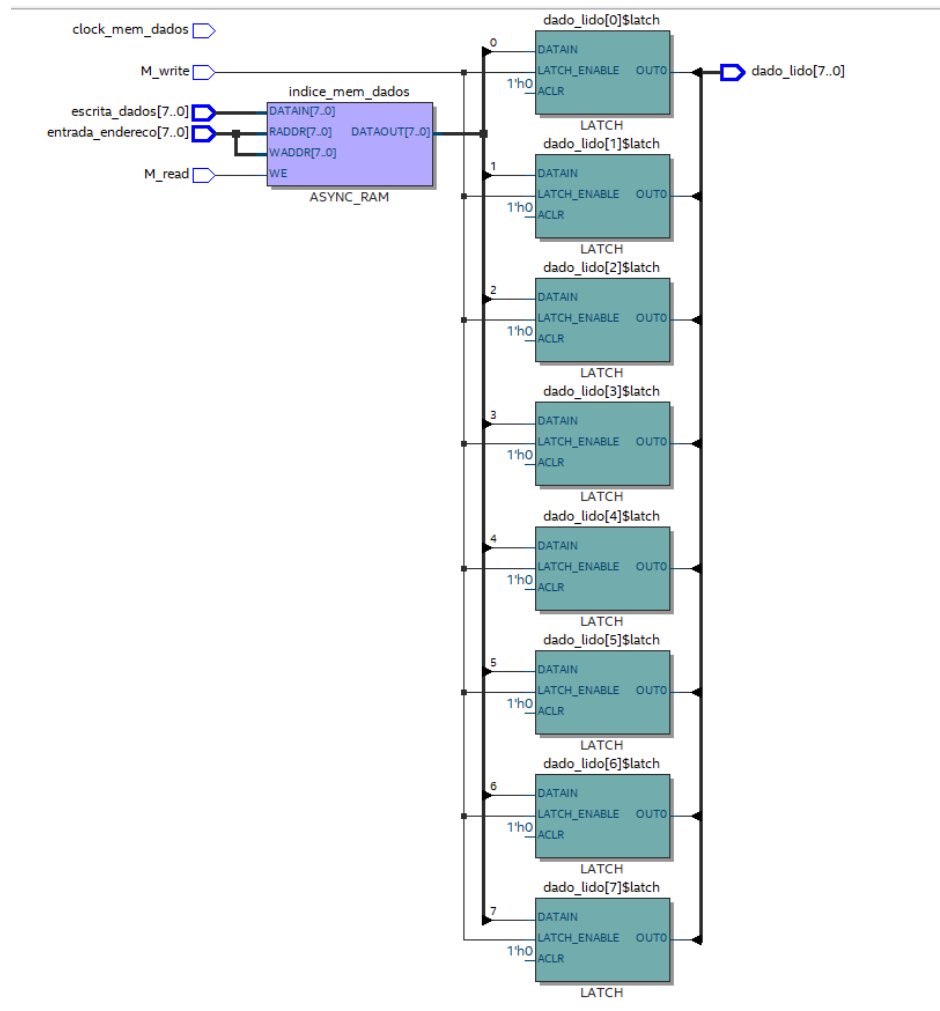

**Figura 14** - Bloco simbólico do componente Memória de Dados gerado pelo Quartus

## 1.4 Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e acrescentando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções.



**Figura 15 - Figura simbólica do Caminho de Dados gerado pelo Quartus**

## 2 Simulações e Testes

Com o objetivo de analisar e verificar o funcionamento do processador, efetuamos alguns testes analisando cada componente do processador em específico, em seguida efetuamos testes de cada instrução que o processador implementa. Para demonstrar o funcionamento do processador Split utilizaremos como exemplo dois códigos.


### 2.1 Algoritmo um

O primeiro algoritmo feito para testar o processador Split utiliza as instruções LI, IF, BEQ, BNE, MULT, JUMP, SW, LW e LI. Primeiramente o algoritmo guarda o valor 2 no registrador \$s0, em seguida guarda o valor 2 no registrador \$s1. Faz uma comparação entre os dois registrados e caso sejam iguais é realizado um salto para a linha 7, que é uma sub-rotina. Caso negativo, há um salto para a linha 8.


Endereço	Linguagem de Alto Nível	Opcode	Binário	
			Reg2	Reg2
			Endereço	
			Dado	
0	li \$s0 2	0101	00	10
1	li \$s1 2	0101	01	10
2	if \$s0 == \$s1	1001	00	01
3	beq \$s0 == \$s1 --jump linha 7	0110	01	11
4	bne \$s0 != \$s1 --jump linha 8	0111	10	00
5	mult \$s0 \$s1 --s0 vira 4	0010	00	01
6	jump --linha 2	1000	00	10
7	jump linha 5	1000	01	01
8	sw \$s0 00	0100	00	00
9	lw \$s0 00	0011	00	00
10	li \$s0 0	0101	00	00
11	li \$s1 0	0101	01	00
12	li \$s2 0	0101	10	00
13	li \$s3 0	0101	11	00

**Tabela 6 - Código Um para demonstração de instruções do processador Split.**


**Verificação dos resultados no relatório da simulação:** Após a compilação e execução da simulação, o seguinte relatório é exibido.

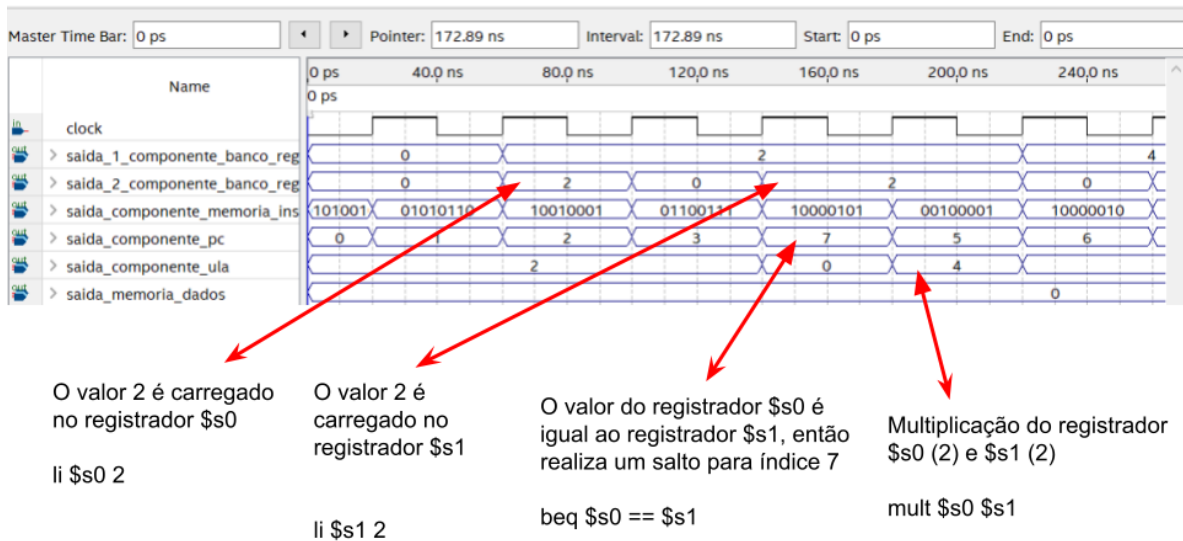

**Figura 16 - Resultado do Algoritmo Um na waveform.**

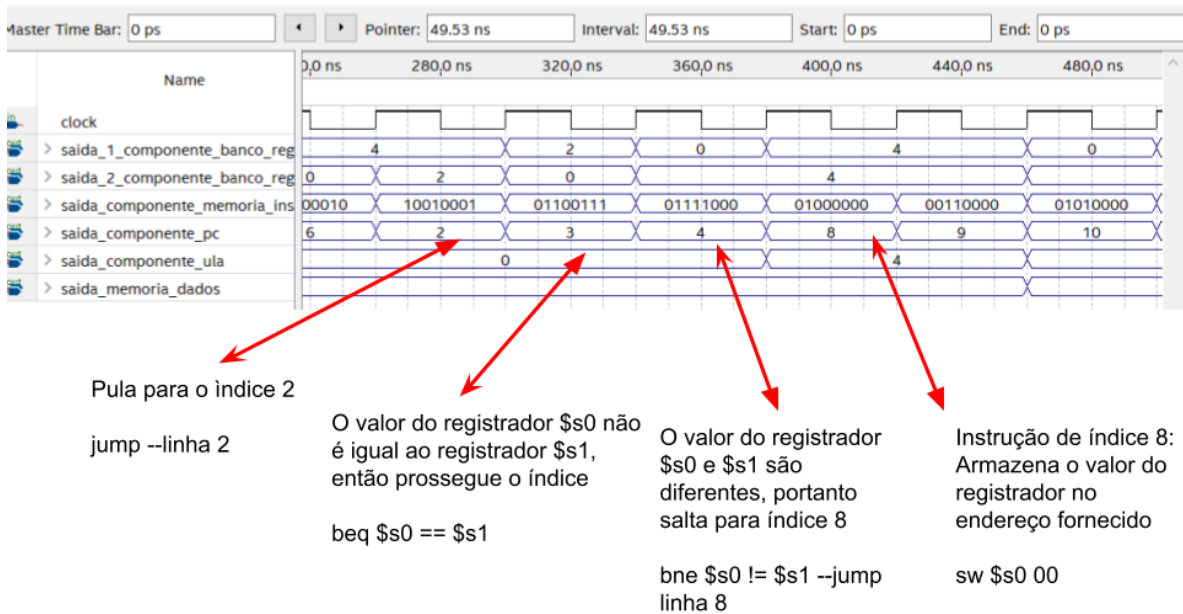

**Figura 17- Resultado do Algoritmo Um na waveform.**

 

li \$s1 0

Load

**Figura 18-** Resultado do Algoritmo Um na waveform.

## 2.2 Algoritmo dois


O segundo algoritmo feito para testar o processador Split utiliza as instruções ADD, LI, SUB, SW e LW. Primeiramente é feito um carregamento imediato - ela carrega o registrador \$s0 com o valor 3 que está imediatamente disponível (sem ir para a memória). Em seguida é feita uma operação de adição, para somar 6 ao registrador \$s0 e em seguida guardar o resultado no mesmo registrador.

Após fazer a operação aritmética, fazemos outro load immediate para inserir o número 2 no registrador \$s1 e em seguida fazer a subtração do valor 4 em \$s1 e inserir o resultado em \$s0.


Endereço	Linguagem de Alto Nível	Opcode	Binário	
			Reg2	Reg2
			Endereço	
			Dado	
0	li \$s0 3	0000	00	00
1	add \$s0 \$s0 -- 6	0101	01	10
2	li \$s1 2	0101	01	10
3	sub \$s0 \$s1 -- 6 - 2	0001	00	01
4	sw \$s0 endereço(00)	0100	00	00
5	lw \$s0 endereço(00)	0011	00	00



**Tabela 7 - Código Dois para demonstração de instruções do processador Split.**

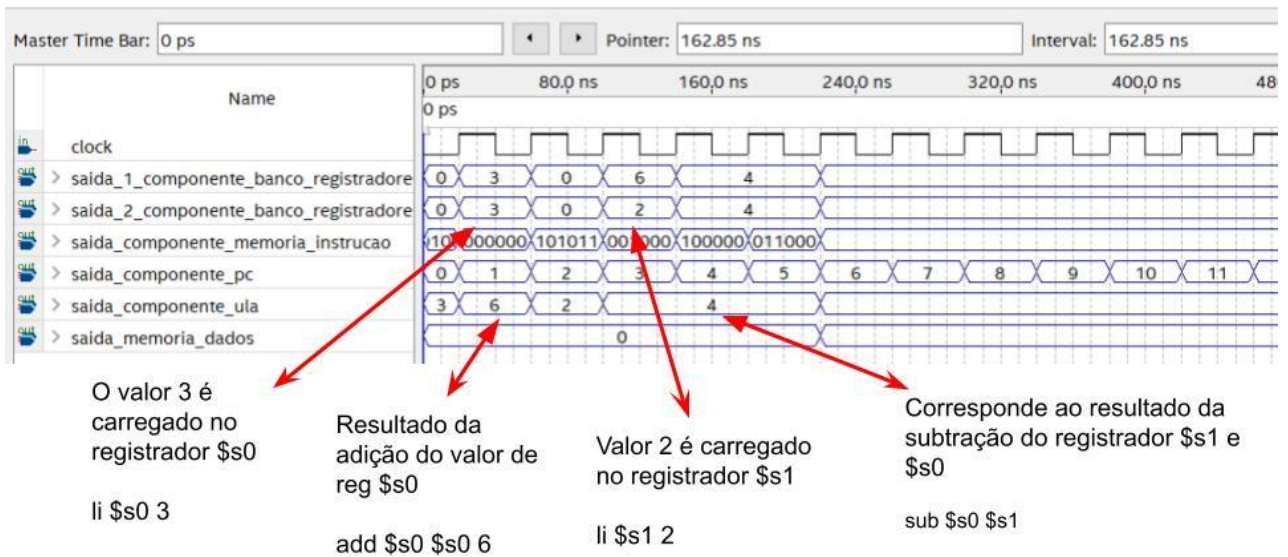

**Figura 19 - Resultado do Algoritmo Dois na waveform.**

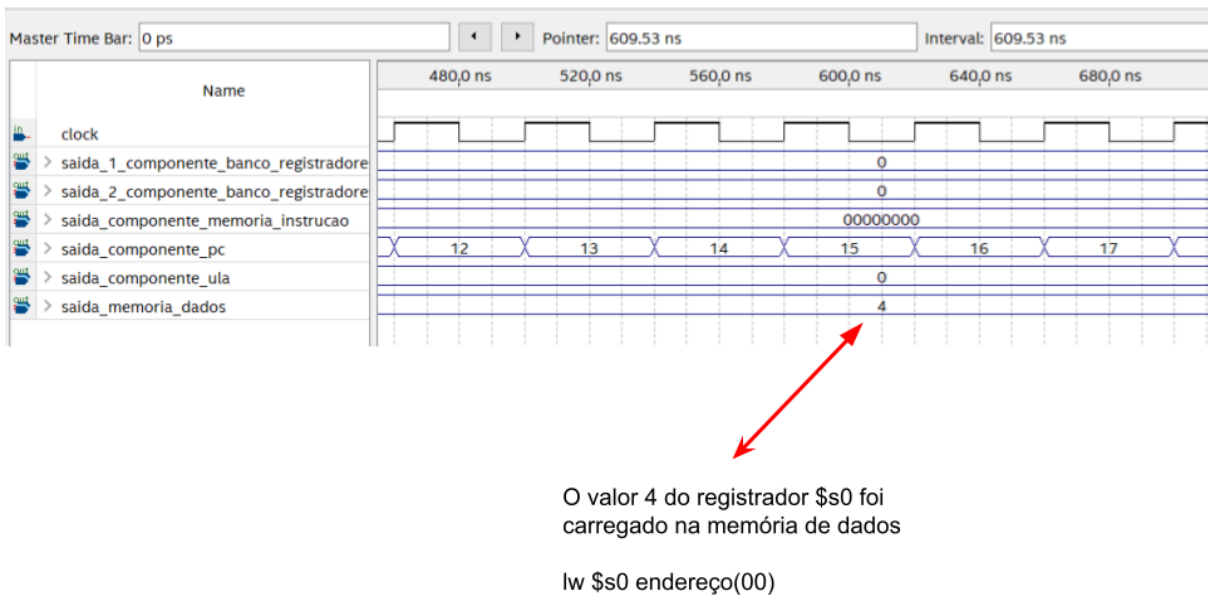

**Figura 20 - Resultado do Algoritmo Dois na waveform.**

### **3 Considerações finais**

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador de 8 bits denominado Split, que para sua inicialização foi necessário definir primeiramente o formato das instruções que seriam suportadas pelo processador, a lista de OpCode e as flags da Unidade De Controle. Em seguida, desenhamos o Caminho de Dados (DataPath) baseado no processador MIPS de 32 Bits.

A partir do design do Caminho de Dados podemos visualizar a ligação entre os componentes para iniciar a implementação dos mesmos. Durante a construção dos componentes nos deparamos com dificuldades em relação a Memória de Instruções pois não sabíamos declarar o vetor para armazenar as instruções a serem executadas. Com a ajuda do monitor da disciplina, Leandro Schillreff, conseguimos resolver os problemas que surgiam.

Após a implementação, fizemos a Waveform de cada componente para verificar se os mesmos funcionavam adequadamente. Ao finalizarmos todos os testes, iniciamos a ligação entres eles por meio do Port Map, que é o arquivo principal do processador.

Em vista disso, desenvolvemos dois algoritmos para demonstrar a utilização de todas as instruções do processador Split.